

M.I DE CIRCUITOS DIGITAIS

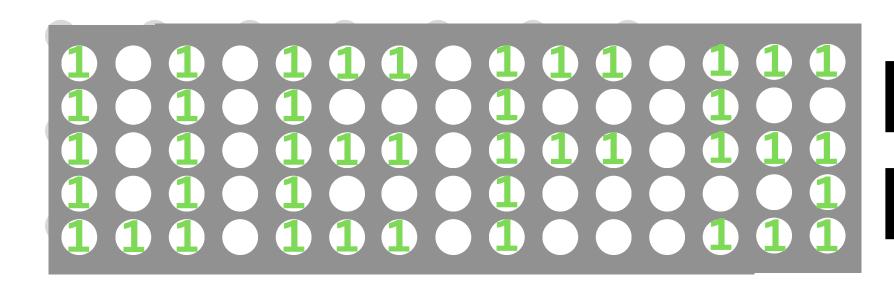

PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL

DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS

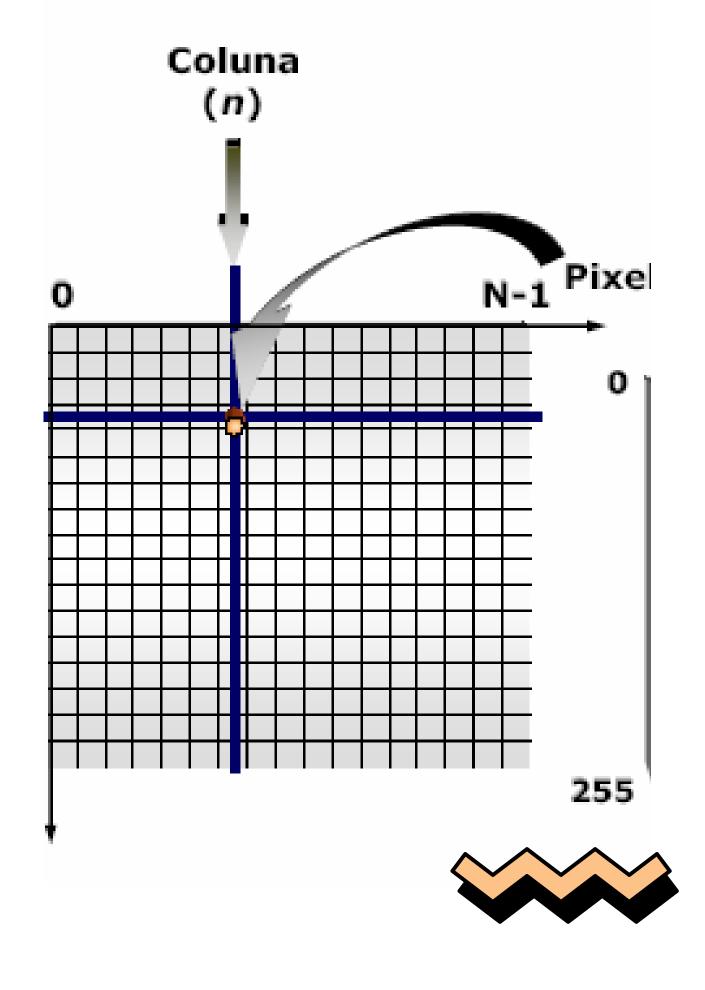

IMAGENS DIGITAIS

COMPUTADORES
LETREIROS







O PROBLEMA

ENTRADAS

CH0 E CH1


DESLOCAMENTO

LEFT-RIGHT RIGHT-LEFT

PALAVRA

"UEFS"



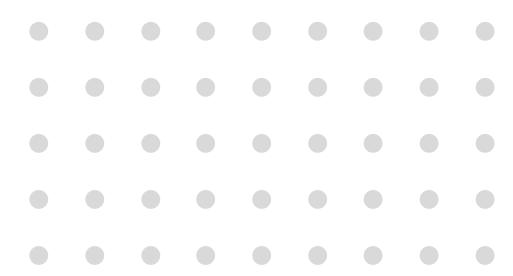

FLIP-FLOP

TIPO D, T E JK UTILIZAÇÃO NO PROTÓTIPO

DIVISOR DE FREQ.

FLIP-FLOP UTILIZAÇÃO: DIVISÃO EM 5 E 23

MUX E DEMUX

BLOCOS DE INSTRUÇÕES E UTILIZAÇÕES

MATRIZ DE LEDS

ACIONAMENTO E RELAÇÃO COM OUTROS COMPONENTES

SHIFT-REGISTER

FLIP-FLOP REGISTRADOR UNIVERSAL

CONTADORES

UTILIZAÇÃO









ERROS E CORREÇÕES

RECURSOS UTILIZADOS

QUARTUS, LEDS, VERILOG, OVERLEAF, BIB.

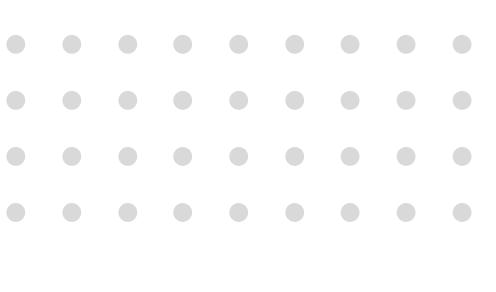



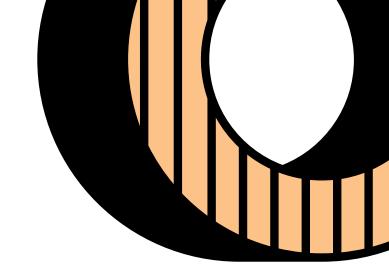

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

01


DEFINIÇÃO DE PRÉ-REQUISITOS

02

DEFINIÇÃO DOS BITS INICIAIS 03

DESENVOLVIMENTO DA TEORIA E DO CÓDIGO 04

TESTES E CORREÇÃO DE ERROS

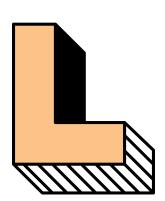

BITS INICIAIS

REGISTRADORES


Cada registrador possui a sequência da linha informada do texto.


| L1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

UNIVERSAL SHIFT-REGISTER

REGISTRADORES

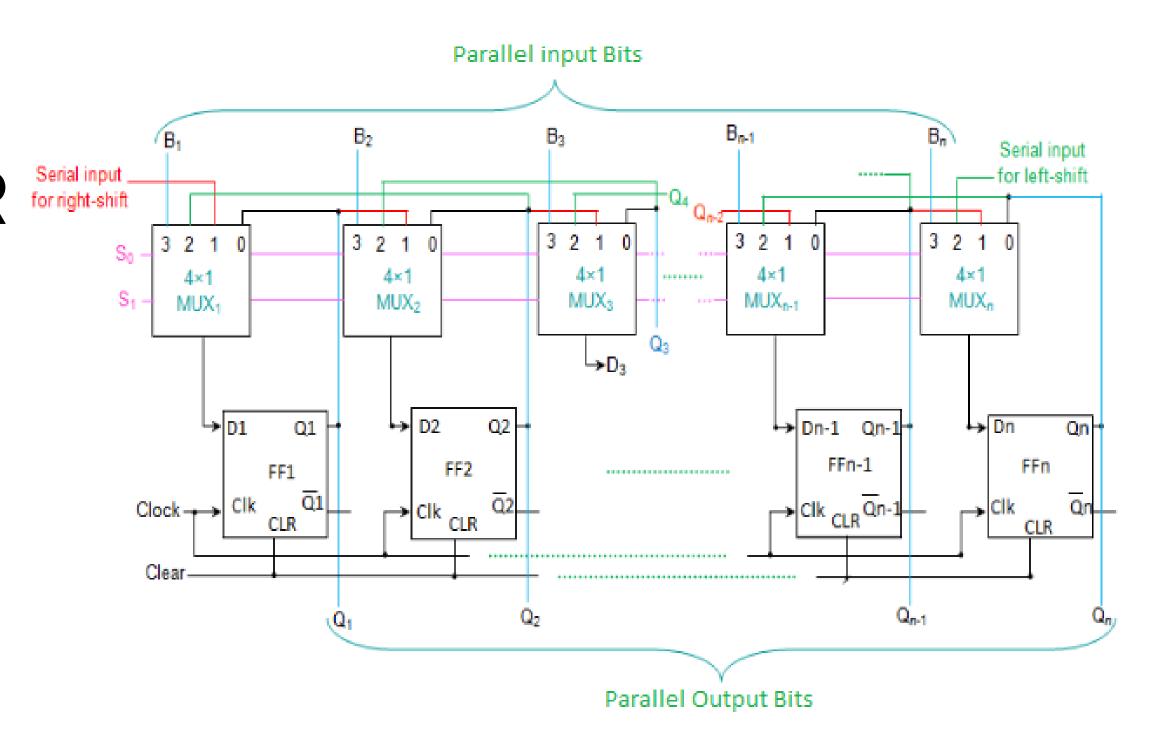Cada saída do MUX entra no FF.
As entradas do MUX podem ser
a saída do FF anterior, a saída
do FF posterior e uma entrada
padrão a ser setada.



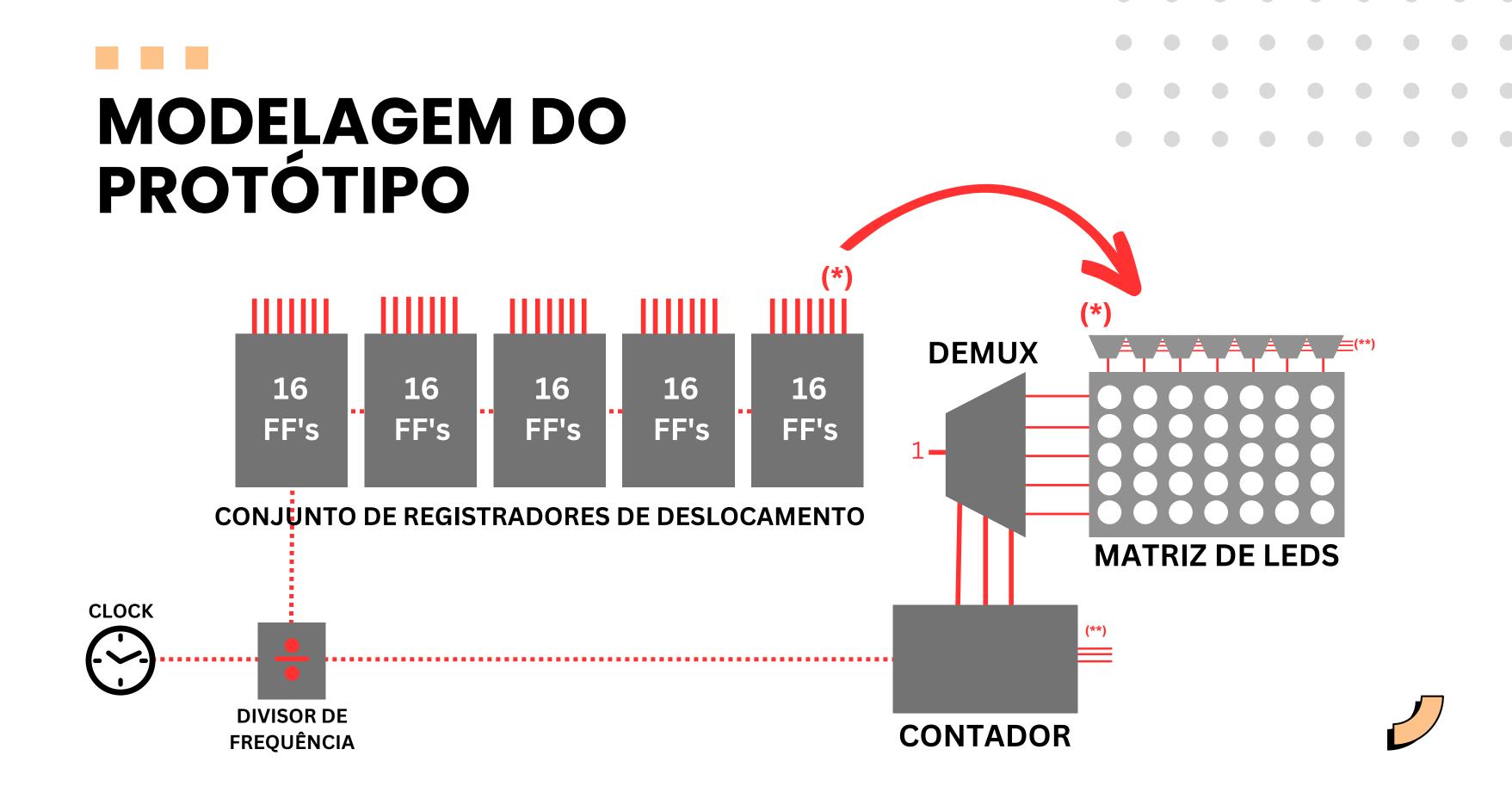


DESCRIÇÃO DO CÓDIGO



TESTES E SIMULAÇÃO



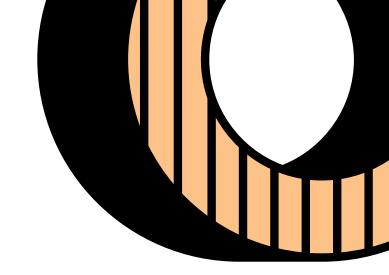

SITUAÇÕES

01

PROBLEMA AO EXIBIR

EMBORA OS BITS SE
DESLOCAREM, O
PROCESSO DE
DESLOCAMENTO NÃO
ERA VISÍVEL.

02

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

QUANDO AMBAS
CHAVES FORAM
COMUTADAS, AS
LETRAS ERAM EXIBIDAS
PAUSADAS.

03


IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

COMO O PROBLEMA
ESTAVA NA EXIBIÇÃO,
ERA PROVÁVEL QUE O
ERRO ESTAVA NO
CLOCK UTILIZADO


04


CORREÇÃO DO PROBLEMA

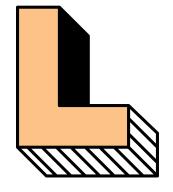
APÓS CONFIRMAR
PROBLEMA COM O
OSCILOSCÓPIO, O DIVISOR
DE FREQUÊNCIA FOI
CORRIGIDO E AS PRÓXIMAS
ANÁLISES FORAM DE
ACORDO COM O ESPERADO





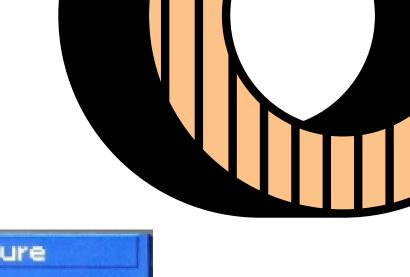

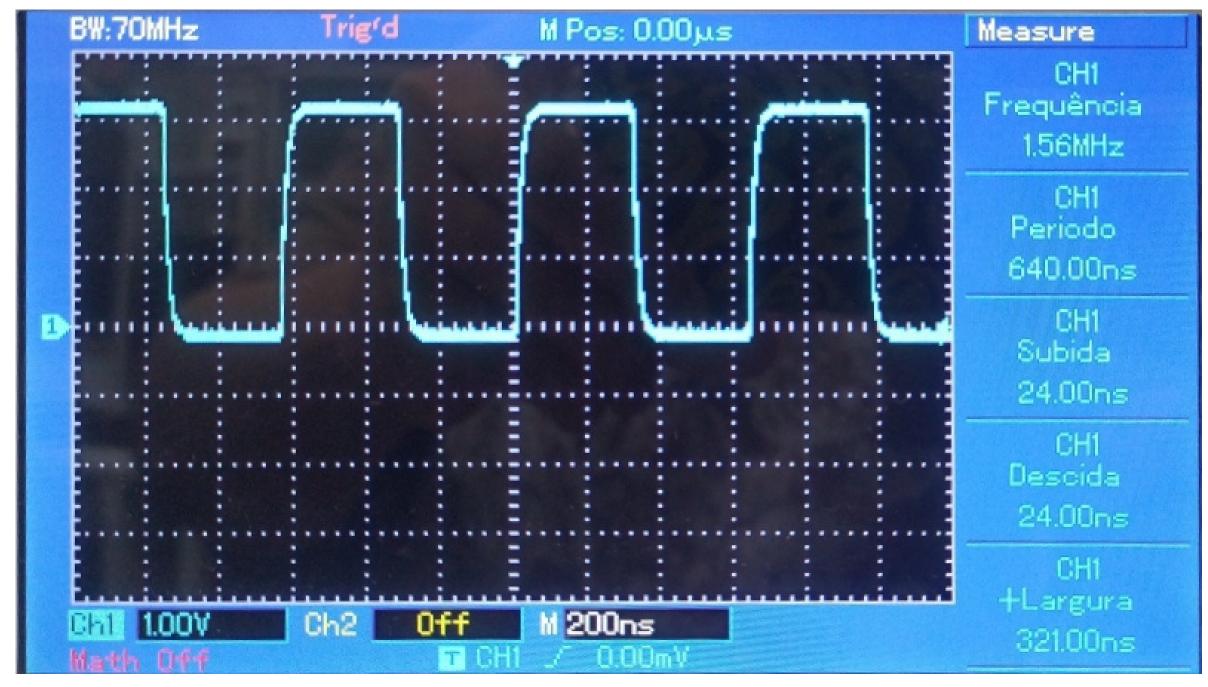

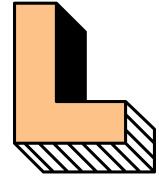

SITUAÇÕES – DESL. SHIFT-REGISTER

